

2ο Κριτήριο Αξιολόγησης

σε όλη την ύλη Φυσικής.

Όνομα: _____

Γ' τάξη

Καθηγητής:

Βαθμός: _____


ΘΕΜΑ 1ο

Παρατηρείστε τη εικόνα 1, η οποία δείχνει τρία σημειακά φορτία A, B και Γ. Τα B και Γ είναι αρνητικά φορτισμένα και έχουν σχεδιαστεί οι δυνάμεις F_1 και F_2 που δέχονται από το φορτίο A. Απαντήστε αν η εικόνα 1 είναι σωστή όπως σχεδιάστηκε ή όχι. (Βάλτε x στο τετραγωνάκι που επιλέγετε).

Σωστή

Λάθος

Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

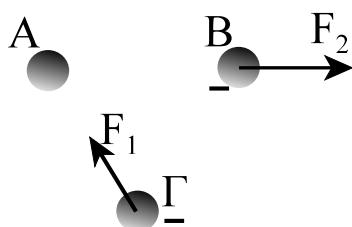

Εικ. 1

ΘΕΜΑ 2ο

Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

- A. Επειδή υπάρχουν δύο ειδών δυνάμεις, έλξεις και απώσεις, υπάρχουν δύο ειδών φορτία, θετικά και αρνητικά.
- B. Όταν μειώσουμε την απόσταση δύο σημειακών φορτίων στο μισό τότε η δύναμη που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους τετραπλασιάζεται.
- C. Η σχέση που δίνει τη δύναμη μεταξύ δύο σημειακών φορτίων είναι: $F = K \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r}$
- D. Το ηλεκτρικό πεδίο είναι ένας χώρος όπου σε κάθε σημείο αυτού του χώρου ασκείται δύναμη.
- E. Για να διαπιστώσουμε αν σε ένα χώρο υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο πρέπει να εισάγουμε μέσα στο χώρο αυτό κάποιο φορτίο.

ΘΕΜΑ 3ο

Αντιστοιχίστε τα μεγέθη της αριστερής στήλης με τις μονάδες της δεξιάς.


Μήκος κύματος	A	1 W
Αντίσταση	B	2 m
Συχνότητα	Γ	3 Ω
Ενέργεια	Δ	4 KWh
Ισχύς	Ε	5 Hz

ΘΕΜΑ 4ο

Στην εικόνα 2 απεικονίζονται τα διαγράμματα Τάσης - Έντασης δύο αντιστατών με αντιστάσεις R_1 και R_2 . Βρέστε και αποδείξτε ποιος από τους δύο αντιστάτες έχει μεγαλύτερη αντίσταση.

ΘΕΜΑ 5ο

- Όταν επιθυμούμε να μειώσουμε την ένταση του ρεύματος σε ένα κύκλωμα τι είδους σύνδεση αντιστατών προτιμούμε να κάνουμε, σε σειρά ή παράλληλα; Γιατί;
- Συνδέουμε δύο αντιστάτες R_1 και R_2 παράλληλα και παίρνουμε ολική αντίσταση $R_{ολ}=30\Omega$. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή:
 - $R_1 < R_{ολ} < R_2$
 - $R_2 < R_{ολ} < R_1$
 - $R_{ολ} < R_1, R_2$
 - $R_1, R_2 < R_{ολ}$

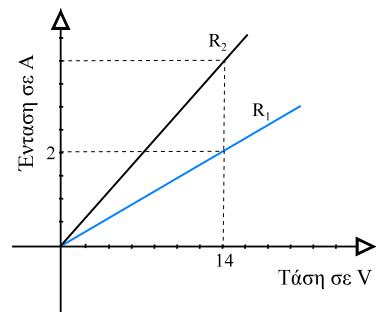


Εικ. 2

ΘΕΜΑ 6ο

Πότε θα φωτοβολεί περισσότερο η λάμπα της εικόνας 3, όταν ο διακόπτης δ είναι ανοιχτός ή κλειστός; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

ΘΕΜΑ 7ο


Δύο αντιστάτες με $R_1=20\Omega$ και $R_2=40\Omega$ συνδέονται σε σειρά και στα άκρα του συστήματος βάζουμε τάση 90V. Πόση ηλεκτρική ισχύς καταναλώνεται σε κάθε μία αντίσταση;

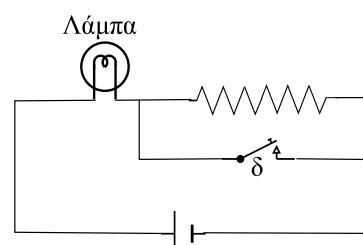

Εικ. 3

ΘΕΜΑ 8ο

Ο κύβος της εικόνας 4 εκτελεί ταλαντώσεις μεταξύ των ακραίων σημείων Α και Β. Αν περνάει από τη θέση ισορροπίας Ο 20 φορές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, πόση είναι η συχνότητα και η περίοδος των ταλαντώσεων; Εξηγήστε το συλλογισμό σας.

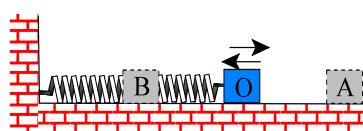

Εικ. 4

ΘΕΜΑ 9ο

- Αν ένα κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης ποια από τα μεγέθη: ταχύτητα(v), συχνότητα(f), μήκος κύματος(λ) αλλάζουν και ποια μένουν σταθερά;
- Γιατί ο ήχος δε διαδίδεται στο κενό;

Απαντήσεις

1. Δεν είναι σωστή η εικόνα, γιατί παρατηρούμε ότι το φορτίο A ασκεί ταυτόχρονα και έλξη και άπωση στα αρνητικά φορτία B και Γ. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αν το φορτίο A ήταν θετικό, θα ασκούσε στα B και Γ μόνο έλξεις. Αν ήταν αρνητικό θα ασκούσε μόνο απώσεις.
2.

A.	Σ
B.	Σ
C.	Λ
D.	Λ
E.	Σ
3. A-2, B-3, Γ-5, Δ-4, Ε-1
4. Από το διάγραμμα φαίνεται ότι στα 14V τάση οι αντιστάτες διαρρέονται, ο μεν R_1 με 2A ο δε R_2 με περισσότερο ρεύμα. (Δε μας ενδιαφέρει πόσο ακριβώς είναι το ρεύμα που διαρρέει την R_2 , αρκεί που διαρρέεται από περισσότερο). Αφού όμως για την ίδια τάση (των 14V) η R_2 διαρρέεται με περισσότερο ρεύμα από την R_1 , άρα η R_2 είναι μικρότερη από την R_1 .
5.
 - I. Σε σειρά, γιατί τότε η αντίσταση του κυκλώματος θα μεγαλώσει, αφού αθροίζονται οι επί μέρους αντιστάσεις, και σύμφωνα με το νόμο του Ohm, θα μειωθεί το ρεύμα.
 - II. Σωστή η C, γιατί στην παράλληλη σύνδεση η ολική αντίσταση είναι μικρότερη και από την μικρότερη επί μέρους αντίσταση.
6. Όταν είναι κλειστός. Τότε βραχυκυκλώνεται η αντίσταση και δε μετέχει στο κύκλωμα. Η αντίσταση του κυκλώματος επομένως μειώνεται και άρα μεγαλώνει η ένταση του ρεύματος και η λάμπα φωτοβολεί περισσότερο.

7. $R_{\text{ολ}} = R_1 + R_2 = 60\Omega, \quad I = \frac{V}{R_{\text{ολ}}} = \frac{90V}{60\Omega} = 1,5A$

$$P_1 = I^2 \cdot R_1 = (1,5A)^2 \cdot 20\Omega = \boxed{45W}, \quad P_2 = I^2 \cdot R_2 = (1,5A)^2 \cdot 40\Omega = \boxed{90W}$$

8. Σε κάθε ταλάντωση ο κύβος περνάει δύο φορές από τη θέση ισορροπίας Ο. Άρα όταν περνάει 20 φορές από το Ο σε 5s, αυτό σημαίνει ότι εκτελεί 10 ταλαντώσεις σε 5s. Δηλαδή $N=10$ ταλ., $t=5s$. Επομένως:

$$f = \frac{N}{\Delta t} = \frac{10 \text{ταλ.}}{5s} = \boxed{2 \text{Hz}}, \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2 \text{Hz}} = \boxed{0,5s}$$

9.

- I. Αλλάζει η ταχύτητα, γιατί αυτή εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης. Η συχνότητα μένει σταθερή, γιατί εξαρτάται από την πηγή των διαταραχών και όχι από το μέσο διάδοσης και το μήκος κύματος αλλάζει, γιατί $\lambda=u/f$, οπότε αν αλλάζει η ταχύτητα και η f μένει σταθερή, από τη σχέση αυτή προκύπτει, ότι αλλάζει και το λ .
- II. Ο ήχος είναι μηχανικό κύμα, οπότε χρειάζεται μέσο διάδοσης. Άρα στο κενό δεν μπορεί να διαδοθεί.