

**Φυσική**

**Γ**

**Ωριαίο**

**Καθηγητ:**

'Όνομα: \_\_\_\_\_

Βαθμός: \_\_\_\_\_

Ημ/νία:

- 1.** Σχεδιάστε ένα κύκλωμα που να περιλαμβάνει: Πηγή ρεύματος, έναν αντιστάτη, ένα διακόπτη ανοιχτό, ένα αμπερόμετρο και δύο βολτόμετρα. Το ένα να είναι συνδεμένο στα άκρα του αντιστάτη και το άλλο στα άκρα της πηγής.

Μονάδες 3

- 2.** Για το κύκλωμα που σχεδιάσατε στο προηγούμενο ερώτημα, συμφωνείτε ή όχι με την άποψη ότι “εφόσον ο διακόπτης είναι ανοιχτός τα τρία όργανα μέτρησης δείχνουν ένδειξη μηδέν”;

Ναι

Όχι

Μονάδα 1

Δικαιολογήστε την επιλογή σας

---

---

---


Μονάδες 2

*Στις ερωτήσεις 3 έως 6 επιλέξτε το Σ ή το Λ αν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος αντίστοιχα. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 2 μονάδες.*

- 3. Σ Λ** Όταν αυξάνουμε την τάση της ηλεκτρικής πηγής αυξάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια που δίνει η πηγή στο κύκλωμα.
- 4. Σ Λ** Το αμπερόμετρο και το βολτόμετρο συνδέονται με τον ίδιο τρόπο στο κύκλωμα.
- 5. Σ Λ** Αν το βολτόμετρο στα άκρα ενός αντιστάτη δείχνει την ένδειξη μηδέν, τότε το κύκλωμα είναι ανοιχτό.
- 6. Σ Λ** Σε ένα κλειστό κύκλωμα η ηλεκτρική πηγή προσφέρει ελεύθερα ηλεκτρόνια στο κύκλωμα.

7. Στο κύκλωμα της εικόνας:

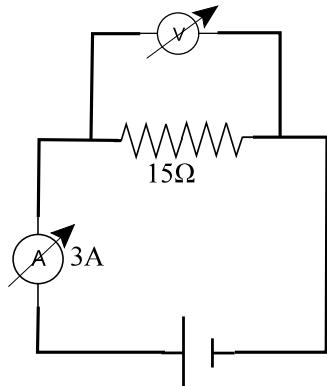- a. Υπολογίστε την ένδειξη το βολτόμετρου.



- b. Ποια είναι η τάση που τροφοδοτεί η πηγή το κύκλωμα; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

- A. 2V  
B. 3V  
Γ. 30V  
Δ. 45V

Μονάδες 3


8. Στον παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε τις τιμές τάσης, έντασης και αντίστασης που λείπουν, σε κύκλωμα που περιλαμβάνει έναν αντιστάτη.

Τάση (V)	Ένταση (A)	Αντίσταση (Ω)
60		40
	4,5	
240		
	9	

Μονάδες 3

## Απαντήσεις

1.

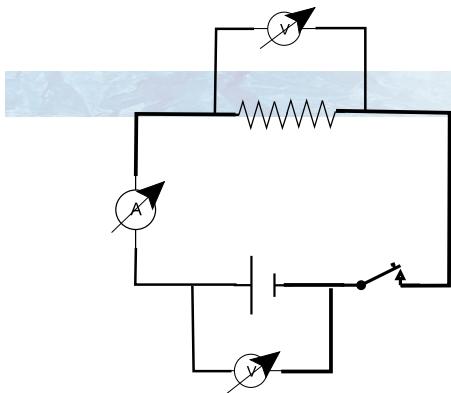

2. ΟΧΙ. Η τάση στα άκρα μιας πηγής είναι διάφορη του μηδενός είτε περνάει ρεύμα είτε όχι μέσα απ' αυτήν.

3. Σ  
4. Λ  
5. Σ  
6. Λ

7.

- a. Η ένδειξη του βολτόμετρου υπολογίζεται από το νόμο τη σχέσης:  
 $V = I \cdot R = 3A \cdot 15\Omega = 45V$

- b. Η πηγή έχει στους πόλους της την ίδια τάση με αυτή που υπάρχει στα άκρα του αντιστάτη. Επομένως το σωστό είναι το  $\Delta$ , 45V.

8. Η αντίσταση των  $40\Omega$  παραμένει σταθερή γιατί στους αντιστάτες ικανοποιείται ο νόμος του Ohm. Επομένως:

Τάση (V)	Ένταση (A)	Αντίσταση ( $\Omega$ )
60	1,5A	40
180	4,5	40
240	6	40
360	9	40